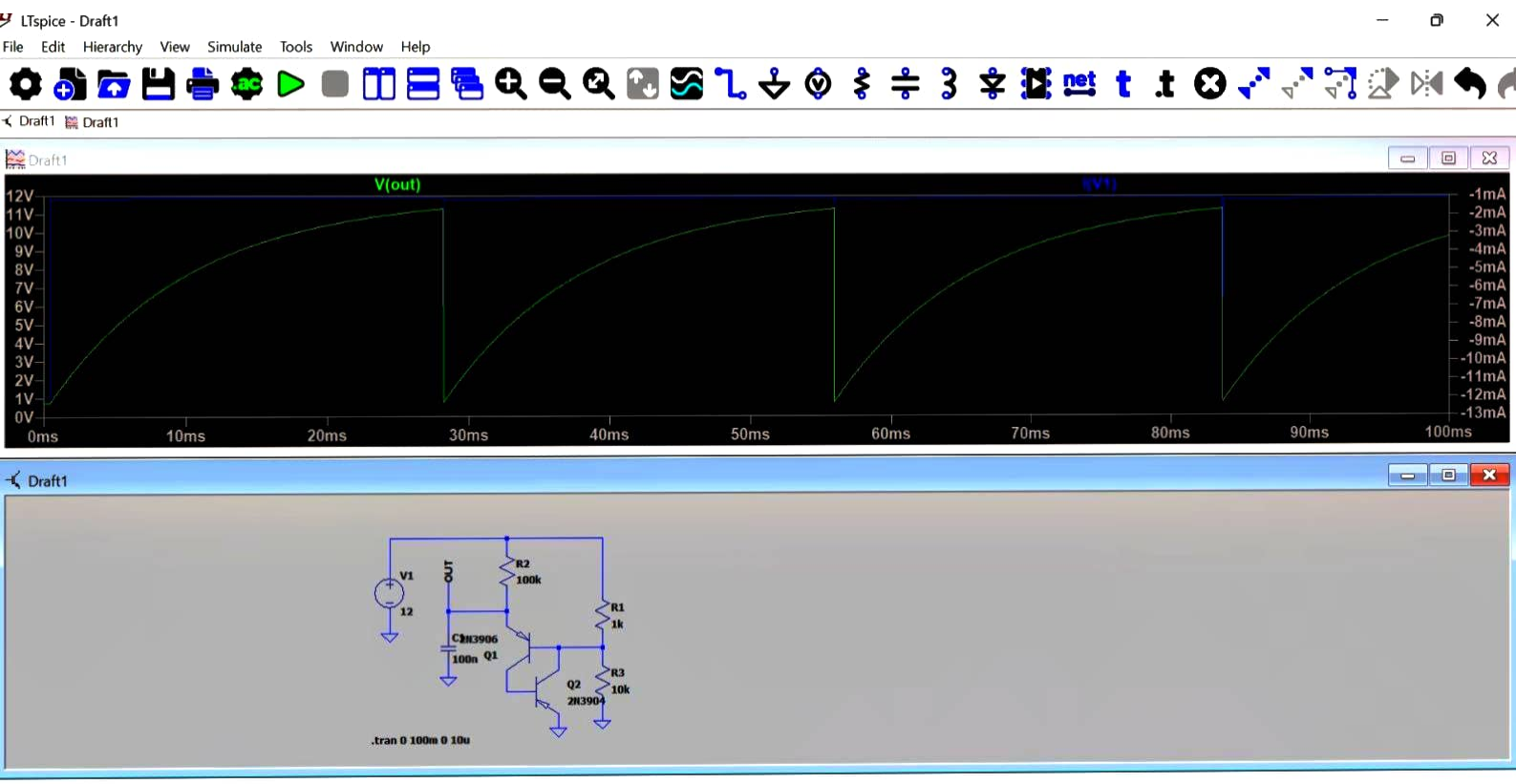

LTspice - Draft1
File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help
Draft1 Draft1
Draft1
V(out)
I(V1)
12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V
-1mA -2mA -3mA -4mA -5mA -6mA -7mA -8mA -9mA -10mA -11mA -12mA -13mA
0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms

Draft1
V1
12
OUT
R2
100k
R1
1k
C1
100n
2N3906
Q1
Q2
2N3904
R3
10k
.tran 0 100m 0 10u