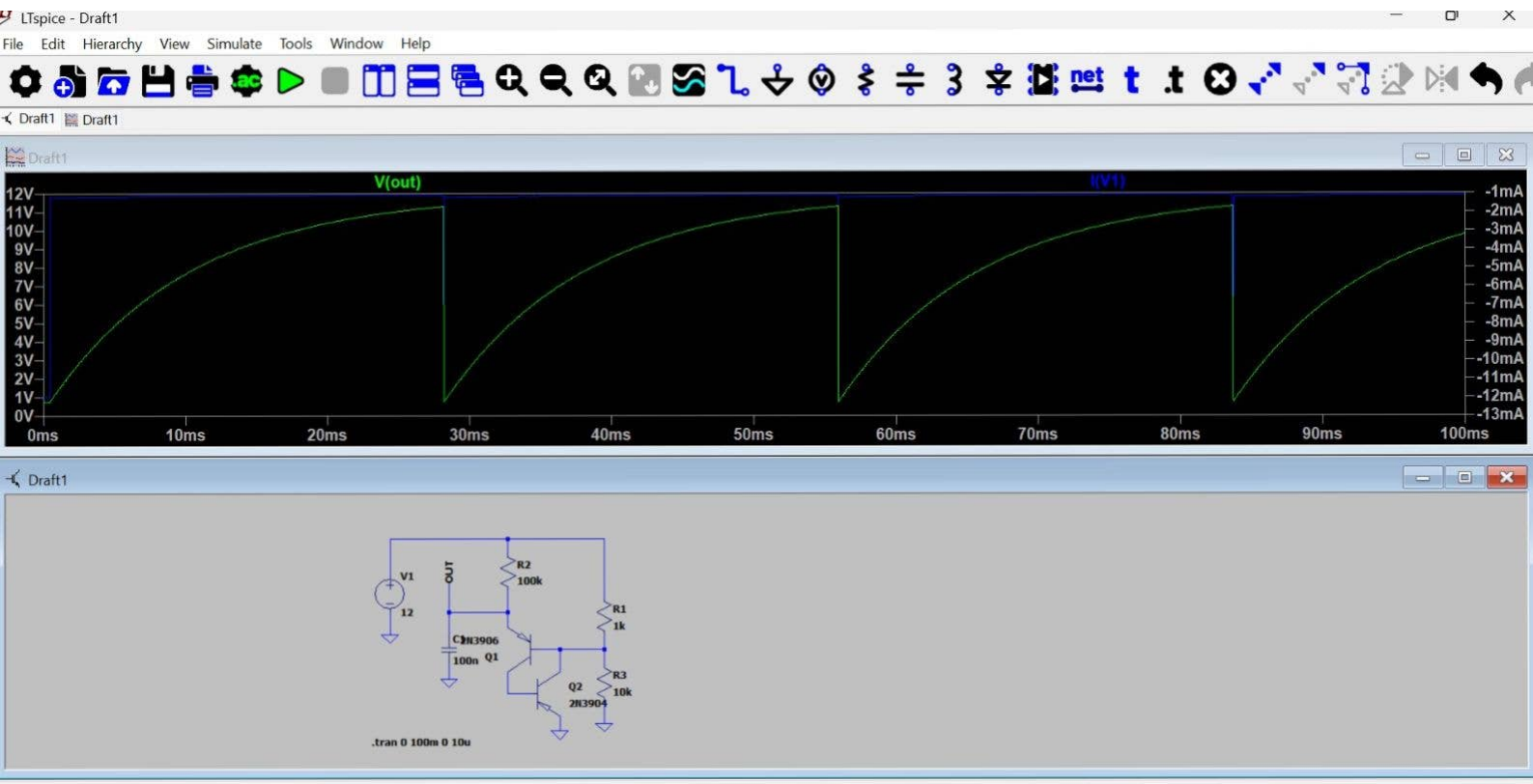

LTspice - Draft1
File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help
Draft1
Draft1
V(out)
I(V1)
12V
11V
10V
9V
8V
7V
6V
5V
4V
3V
2V
1V
0V
-1mA
-2mA
-3mA
-4mA
-5mA
-6mA
-7mA
-8mA
-9mA
-10mA
-11mA
-12mA
-13mA
0ms
10ms
20ms
30ms
40ms
50ms
60ms
70ms
80ms
90ms
100ms


Draft1
V1
12
OUT
R2
100k
R1
1k
C1
100n
2N3906
Q1
Q2
2N3904
R3
10k
.tran 0 100m 0 10u